
به نام خدا

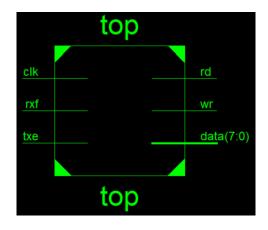

گزارش آزمایش شماره 6

محدثه غفوری(9632133)

گروه چهارشنبه عصر



با توجه به تایمینگ ارائه شده در دیتاشیت هنگامی که ورودی rxf برابر 0 شود FT2232H داده ی مورد نظر را از کاربر توسط کامپیوتر دریافت کرده است و میتواند به FPGA تحویل دهد ، بنابراین هنگامی که این پایه صفر شد ما میتوانیم rd را 0 کنیم و دیتای کاربر را از FT2232H دریافت کنیم و با 0 کردن این پایه به FT2232H اعلام کنیم دیتا را خواندیم و این دیتا ورودی را در متغیر thresh که طبق خواسته سوال نشان دهنده حداکثر مقدار شمارنده است که از 1 تا thresh شمارش میشود.

برای اینکه عملیات نوشتن در زمان درستی اغاز شود (بعد از دریافت دیتا از کاربر) از متغیر flag2 استفاده میکنیم تا اگر دیتا از کاربر دریافت نشده است با 0 بودن txe داده ای را ننویسد . پس از فعال شدن txe میکنیم تا اگر دیتا از کاربر دریافت نشده است با 0 بودن منتظر 0 شدن txe بمانیم ، هنگامی که txe صفر شد برای اینکه بتوانیم عملیات نوشتن را انجام دهیم باید منتظر 0 شدن ورودت که با فعال شدن flag در کلاک بعدی متغیر flag برای کنترل کردن عملیات نوشتن فعال میشود بدین صورت که با فعال شدن flag در کلاک بعدی ان 0 را صفر میکنیم و طبق دیتاشیت با 0 شدن 0 شدن 0 داده روی پورت ثابت میماند تا دریافت بدرستی انجام شود

بنابراین با یک کلاک که wr صفر ماند به FT2232H اطلاع میدهیم که داده ای برای نوشتن وجود دارد و flag بنابراین با یک کلاک که wr صفر ماند به ftag دریافت میکند . پس از آن پایه ی txe دوباره صفر میشود و دوباره data دریافت میکند تا جایی که به حداکثر شمارش یعنی عدد کاربر فعال میشود و یک واحد به شمارنده cnt اضافه میکند تا جایی که به حداکثر شمارش یعنی عدد کاربر thresh برسد ، هنگامی که کل اعداد 1تا thresh روی باس خروجی یعنی متغیر data قرار گرفت با کردن flag2 منتظر میمانیم تا کاربر هر زمان که عدد بعدی را به FT2232H داد ، دوباره این مراحل را تکرار کنیم

توجه شود که با توجه به inout بودن پورت data برای قرار گیری داده روی ان از شرط fminout میکنیم تا مطمئن باشیم همزمان با دریافت اطلاعات از کاربر داده ای روی خروجی قرار نمیدهیم یعنی با دریافت دیتا از کاربر این پورت توسط fpga های امپدانس است و اطلاعاتی روی خروجی نیست بلکه در حال دریافت اطلاعات است و هنگامی که کاربر دیتایی برای ارسال نداشت (یعنی fminout بود) میتوانیم cnt را روی دریافت اطلاعات است و هنگامی که کاربر دیتایی برای ارسال نداشت (یعنی fminout بود) میتوانیم بای دریافت باس خروجی قرار دهیم تا FT2232H با توجه به 0 شدن wr اعداد را از fminout بود با این روش باس خروجی قرار دهیم تا FT2232H با توجه به 0 شدن برای اینکه قبل و بعد از 0 شدن wr دیتای که داده همواره روی باس خروجی قرار دارد تایمینگ مورد نیاز برای اینکه قبل و بعد از 0 شدن که دریافت بوسیله خروجی ثابت روی پورت بماند ،هم رعایت میشود و تنها زمانی داده ی روی پورت عوض شود که دریافت بوسیله wr انجام شده است و میتوان عدد بعدی را ارسال کرد

نتایج شبیه سازی و waveform ها

کاربر 8 را ارسال میکند و اعداد 1 تا 8 را در لبه های پایین رونده wr میبینیم دریافت شده اند

	235.484 ns
/alue	0 ns
	0 (8 (0) 1 (2 (3) 4 (5 (6) 7 (8) 1
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 1
	'alue

